

Verilog HDL程序设计与仿真 实验报告

专业班级：通信2101班

姓名：罗畅

学号：U202113940

各芯片代码与测试用例

CD4532

CD4532.v:

```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/23
*/

module CD4532(EI,I,Y,GS,E0);
/*
输入端口：EI使能信号，I为输入的数。
输出端口：Y为对应的二进制数。
GS,E0用于多片的级联：
当输入信号存在有效信号，GS=1,E0=0;
当输入信号全部无效时，GS=0,E0=1; ??????;
*/
input EI;
input [7:0] I;
output reg [2:0] Y;
output reg GS,E0;

always @(*)
begin
    if (EI==0)
        begin
            Y[2:0] = 3'b000;

            GS = 0;
            E0 = 0;
        end
    else
        begin
            GS = 1;
            E0 = 0;
            casex(I[7:0])
                8'b1xxx_xxxx : Y[2:0] = 3'b111;
                8'b01xx_xxxx : Y[2:0] = 3'b110;
                8'b001x_xxxx : Y[2:0] = 3'b101;
                8'b0001_xxxx : Y[2:0] = 3'b100;
                8'b0000_1xxx : Y[2:0] = 3'b011;
                8'b0000_01xx : Y[2:0] = 3'b010;
                8'b0000_001x : Y[2:0] = 3'b001;
                8'b0000_0001 : Y[2:0] = 3'b000;
            default
                begin
                    GS = 0;
                    E0 = 1;
                    Y[2:0] = 3'b000;
                end
            endcase
        end
    endcase
end

```

```
end
endmodule
```

Cd4532_tb.v:

```
/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/23
*/


`timescale 1ns/1ns
module Cd4532_tb;
reg [7:0] I;
reg EI;
wire [2:0] Y;
wire GS,EO;

CD4532 U0(EI,I,Y,GS,EO);

initial $monitor($time,":tI = %b,EI = %b,EO = %b,GS = %b,Y = %b\n",I,EI,EO,GS,Y);

initial
begin
//使能信号无效
EI = 0;
I=8'b1111_1111;
#10
EI = 0;
I=8'b0111_1111;
#10
//使能信号有效
EI = 1;
I=8'b1111_1111;
#10
EI = 1;
I=8'b0111_1111;
#10
EI = 1;
I=8'b0001_1111;
//停止仿真
$stop;
end
endmodule
```

测试波形

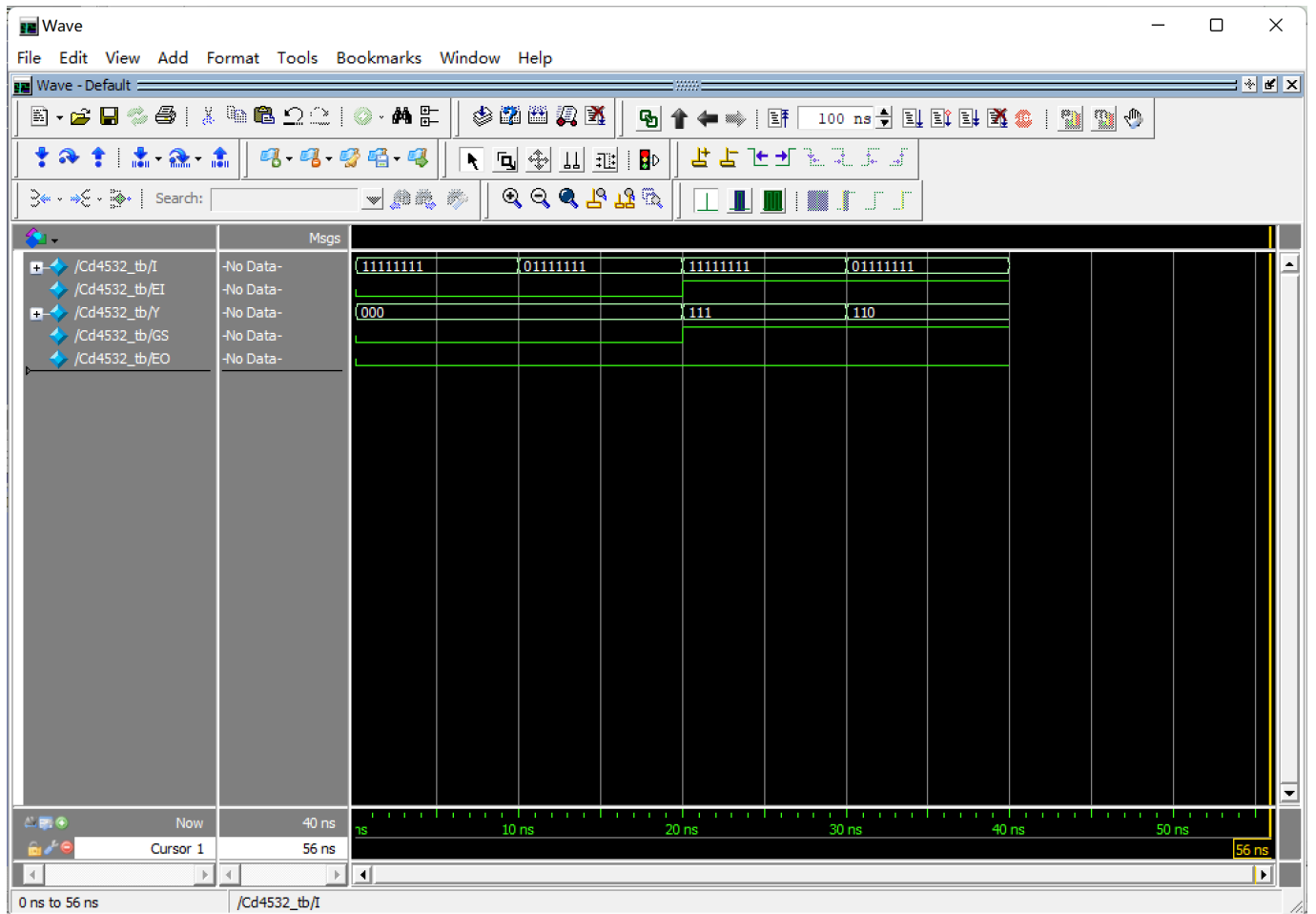

74X138

74X138.v

```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/23
*/

module _74X138(E1,E2,E3,A,Y);
input E1,E2,E3;
input [2:0] A;
output reg [7:0] Y;

always @(*)
begin
//The input signal of the enable terminal is valid
if (E1 == 0 && E2 == 0 && E3 == 1)
begin
case(A[2:0])
3'b000 : Y = 8'b0111_1111;
3'b001 : Y = 8'b1011_1111;
3'b010 : Y = 8'b1101_1111;
3'b011 : Y = 8'b1110_1111;
3'b100 : Y = 8'b1111_0111;
3'b101 : Y = 8'b1111_1011;
3'b110 : Y = 8'b1111_1101;
3'b111 : Y = 8'b1111_1110;
endcase
end
//The input signal of the enable terminal is invalid
else
Y = 8'b1111_1111;
end
endmodule

```

74X138_tb.v:

```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/23
*/

`timescale 1ns/1ns
module _74X138_tb;
reg [2:0] A;
reg E1,E2,E3;
wire [7:0] Y;


_74X138 U0(E1,E2,E3,A,Y);

initial $monitor($time,"A = %b,E1 = %b,E2 = %b,E3 = %b,Y = %b\n",A,E1,E2,E3,Y);

initial
begin
//The input signal of the enable terminal is invalid
    E1 = 0;
    E2 = 1;
    E3 = 0;
    A=3'b010;
    #10
    E1 = 1;
    E2 = 0;
    A=3'b110;
    #10
//The input signal of the enable terminal is valid
    E1 = 0;
    E2 = 0;
    E3 = 1;
    A=3'b101;
    #10
    E1 = 0;
    E2 = 0;
    E3 = 1;
    A=3'b000;
    #10
    E1 = 0;
    E2 = 0;
    E3 = 1;
    A=3'b111;
    $stop;
end
endmodule

```

测试波形

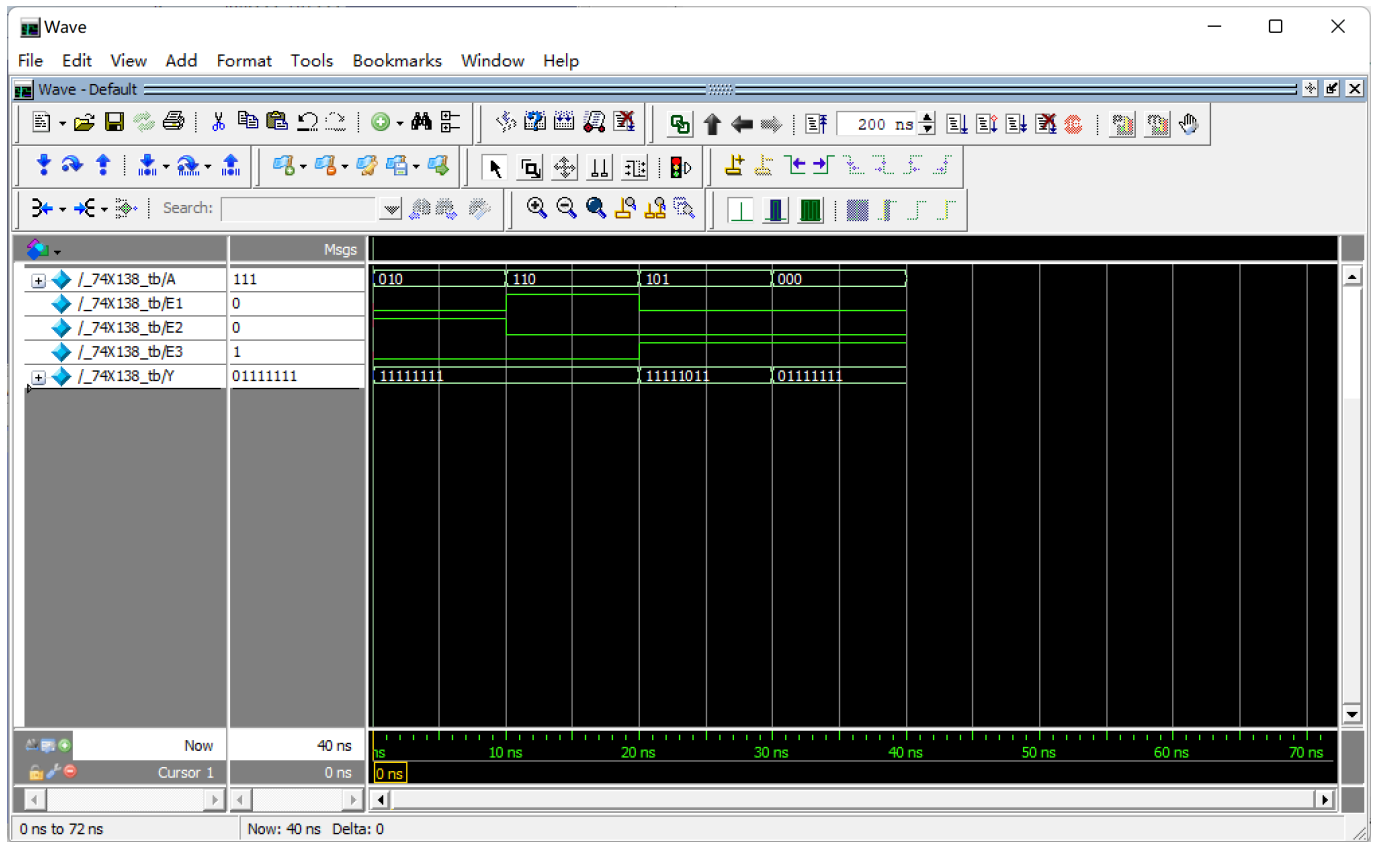

74HC4511

_74HC4511.v

```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/24
*/

// 74HCT4511 is a BCD to 7-segment latch/decoder/driver

module _74HC4511(LE,BL,LT,D,Q);
input LE,BL,LT;
input [3:0] D;
output reg [6:0] Q;

always @(*)
begin
    if (LE == 0 && !BL == 1 && !LT == 1)
        begin
            casex(D[3:0])
                4'b0000 : Q = 7'b1111_110;
                4'b0001 : Q = 7'b0110_000;
                4'b0010 : Q = 7'b1101_101;
                4'b0011 : Q = 7'b1111_001;
                4'b0100 : Q = 7'b0110_011;
                4'b0101 : Q = 7'b1011_011;
                4'b0110 : Q = 7'b0011_111;
                4'b0111 : Q = 7'b1110_000;
                4'b1000 : Q = 7'b1111_111;
                4'b1001 : Q = 7'b1111_011;
                default : Q = 7'b0000_000;
            endcase
        end
    else if (!LT == 0)
        Q = 7'b1111_111;
    else if (!BL == 0 && !LT == 1)
        Q = 7'b0000_000;
    else
        Q <= Q;
    end
endmodule

```

_74HC4511_tb.v


```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/24
*/

`timescale 1ns/1ns

module _74HC4511_tb;

reg [3:0] D;
reg LE,BL,LT;
wire [6:0] Q;

_74HC4511 U0(LE,BL,LT,D,Q);


initial $monitor($time,"D = %b,Q = %b,LE = %b,BL = %b,LT = %b",D,Q,LE,BL,LT);

initial
begin
// 74HC4511 on test
    LE = 1;
    BL = 0;
    LT = 1;
    D = 4'b1101;
    #10
// 74HC4511 turn off
    LE = 0;
    BL = 1;
    LT = 0;
    D = 4'b1011;
    #10
// 74HC4511 turn on
    LE = 0;
    BL = 0;
    LT = 0;
    D = 4'b0000;
    #10
    D = 4'b1001;
    #10
    D = 4'b0110;
    #10
    D = 4'b1010;
    #10
// 74HC4511 latched
    LE = 1;
    BL = 0;
    LT = 0;
    #15
    $stop;

```

```
end  
endmodule
```

测试波形

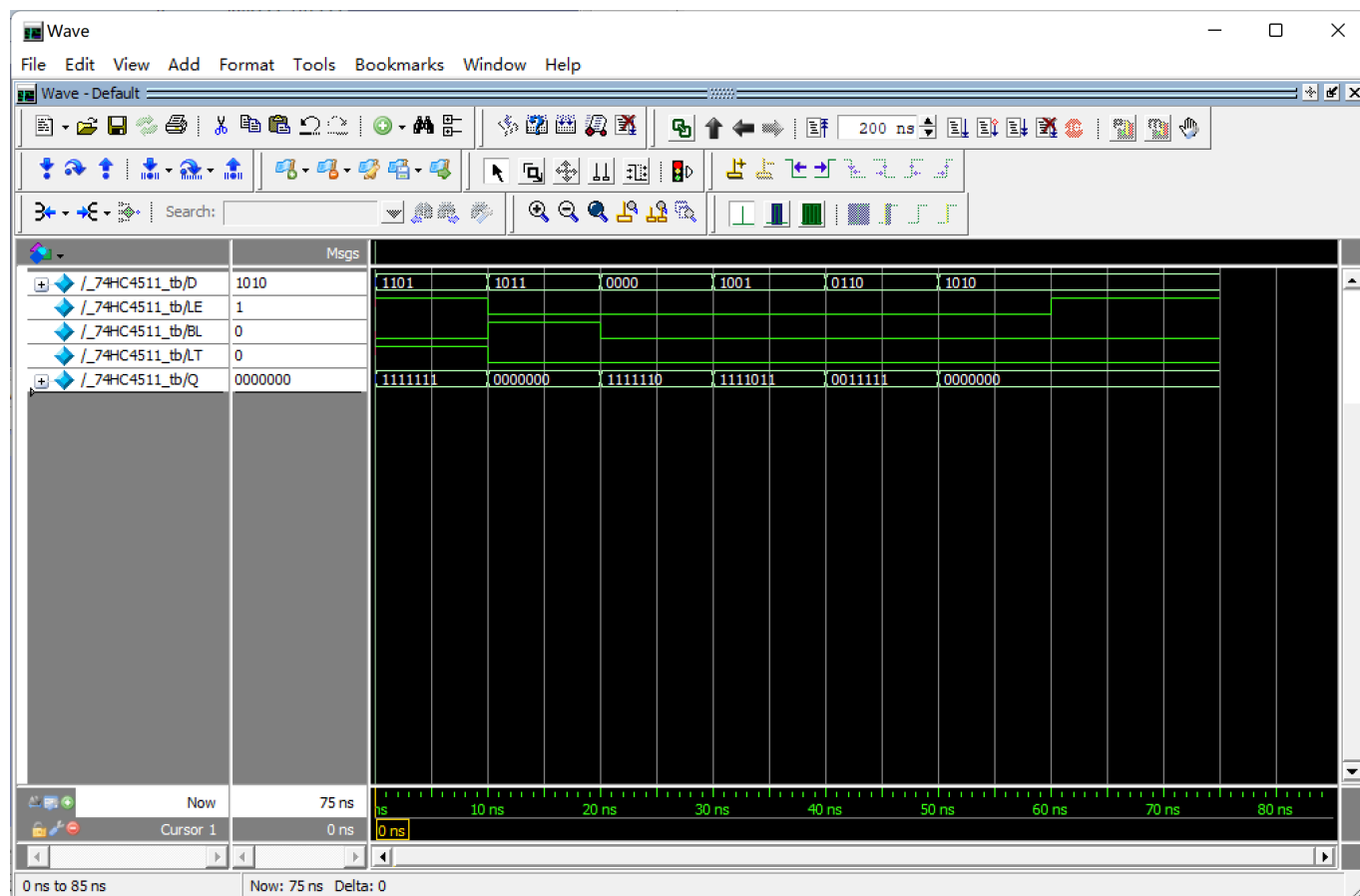

74HC151

_74HC151.v

```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/25
*/

module _74HC151(D,S,E,Y,Y_);
input E;
input [7:0] D;
input [2:0] S;
output reg Y,Y_;
always @(*)
    begin
        if (! E ==1)
            begin
                Y = 0;
                Y_ = 1;
            end
        else
            begin
                casex (S[2:0])
                    3'b000 : Y = D[0];
                    3'b001 : Y = D[1];
                    3'b010 : Y = D[2];
                    3'b011 : Y = D[3];
                    3'b100 : Y = D[4];
                    3'b101 : Y = D[5];
                    3'b110 : Y = D[6];
                    3'b111 : Y = D[7];
                endcase
                Y_ = ~Y;
            end
        end
    end
endmodule

```

_74HC151_tb.v

```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/24
*/

`timescale 1ns/1ns

module _74HC151_tb;

reg [2:0] S;
reg E;
reg [7:0] D;

wire Y,Y_;


_74HC151 U0(D,S,E,Y,Y_);

initial $monitor($time,"E = %b,S = %b,D = %b,Y = %b,Y_ = %b",E,S,D,Y,Y_);

initial
begin
// enabled terminal invalid
    E = 0;
    D = 8'b1101_1110;
    S = 3'b101;
    #10
    D = 8'b1001_0110;
    S = 3'b111;
    #10
// enabled terminal valid
    E = 1;
    D = 8'b0000_0001;
    S = 3'b000;
    #10
    D = 8'b1110_1111;
    S = 3'b100;
    #10
    D = 8'b0111_1111;
    S = 3'b111;
    #10
    D = 8'b0000_0010;
    S = 3'b001;
    #10
    $stop;
end
endmodule

```

测试波形

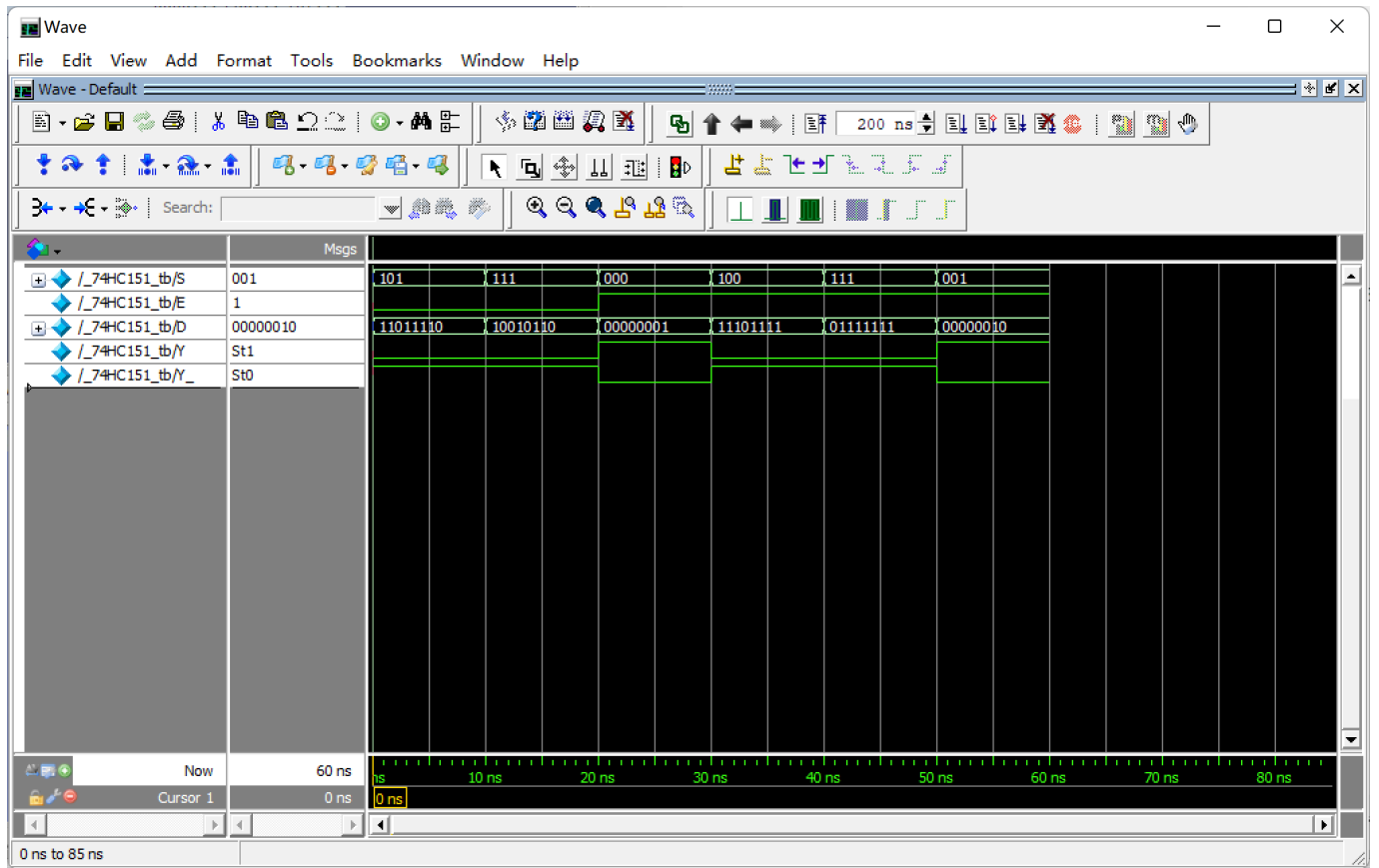

74HC85

_74HC85.v

```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/25
*/

module _74HC85(A,B,I_g,I_s,I_e,F_g,F_s,F_e);
// A, B are the signals we need to compare
input [3:0] A,B;
/*
I_g means I_greater(A>B), I_s means I_smaller(A<B), I_e means I_equal(A==B).
They're used for cascading
*/
input I_g,I_s,I_e;
// F are similar with I
output reg F_g,F_s,F_e;

always @(*)
    begin
// compare highest bit
        if (A[3] > B[3])
            begin
                F_g = 1;
                F_s = 0;
                F_e = 0;
            end
        else if (A[3] < B[3])
            begin
                F_g = 0;
                F_s = 1;
                F_e = 0;
            end
        else
// compare 2nd bit
            if (A[2] > B[2])
                begin
                    F_g = 1;
                    F_s = 0;
                    F_e = 0;
                end
            else if (A[2] < B[2])
                begin
                    F_g = 0;
                    F_s = 1;
                    F_e = 0;
                end
            else
// compare 3rd bit
                if (A[1] > B[1])
                    begin

```

```

        F_g = 1;
        F_s = 0;
        F_e = 0;
    end
    else if (A[1] < B[1])
        begin
            F_g = 0;
            F_s = 1;
            F_e = 0;
        end
    else
        // compare lowest bit
        if (A[0] > B[0])
            begin
                F_g = 1;
                F_s = 0;
                F_e = 0;
            end
        else if (A[0] < B[0])
            begin
                F_g = 0;
                F_s = 1;
                F_e = 0;
            end
        else
            // 4 bits are all the same, compare input I
            if (I_e == 1)
                // I_e
                begin
                    F_g = 0;
                    F_s = 0;
                    F_e = 1;
                end
            // I_g valid
            else if (I_g == 1 && I_s == 0)
                begin
                    F_g = 1;
                    F_s = 0;
                    F_e = 0;
                end
            // I_s valid
            else if (I_g == 0 && I_s == 1)
                begin
                    F_g = 0;
                    F_s = 1;
                    F_e = 0;
                end
            // invalid I input
            else if (I_g == I_s)
                begin
                    F_g = ~I_g;

```

```
F_s = ~I_s;  
F_e = 0;  
end
```

```
end  
endmodule
```

_74HC85_tb.v


```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/25
*/

`timescale 1ns/1ns

module _74HC85_tb;

reg [3:0] A,B;
reg I_g,I_s,I_e;

wire F_g,F_s,F_e;

_74HC85 U0(A,B,I_g,I_s,I_e,F_g,F_s,F_e);

initial $monitor($time,"A = %b,B = %b,I_g = %b,I_s = %b,I_e = %b,F_g = %b,F_s = %b,F_e
= %b",A,B,I_g,I_s,I_e,F_g,F_s,F_e);

initial
begin
// I invalid
    A = 4'b1000;
    B = 4'b0100;
    #10
    A = 4'b0100;
    B = 4'b1000;
    #10
    A = 4'b0110;
    B = 4'b0111;
    #10
// I valid(A == B)
    A = 4'b1101;
    B = 4'b1101;
    I_g = 0;
    I_s = 0;
    I_e = 1;
    #10
    A = 4'b1001;
    B = 4'b1001;
    I_g = 1;
    I_s = 0;
    I_e = 0;
    #10
    A = 4'b0001;
    B = 4'b0001;
    I_g = 0;
    I_s = 1;
    I_e = 0;

```


```

#10
A = 4'b1010;
B = 4'b1010;
I_g = 1;
I_s = 1;
I_e = 0;

end
endmodule

```

测试波形

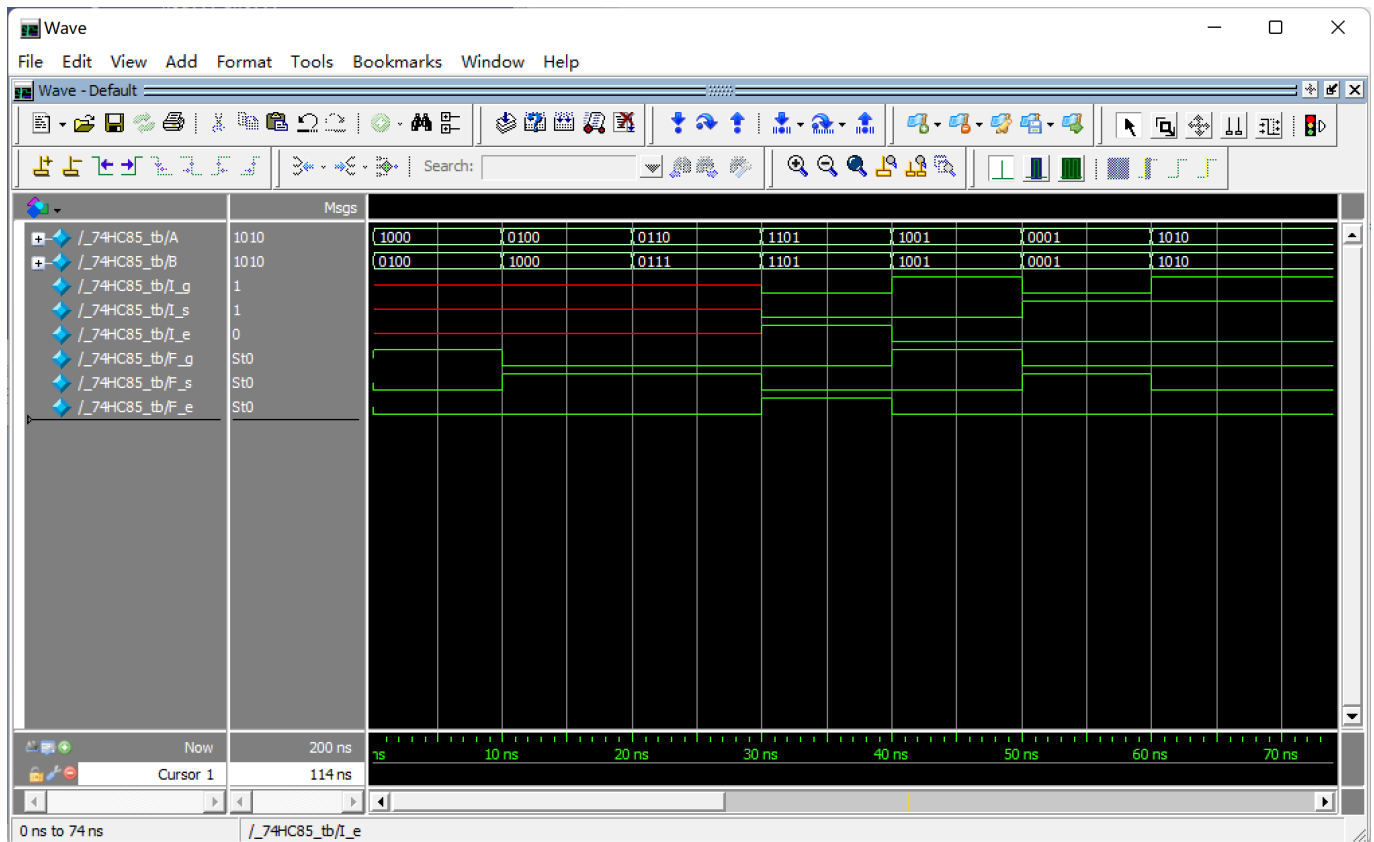

74HC283

_74HC283.v

```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/26
*/

module _74HC283(C_IN,A,B,C_OUT,S);
input C_IN;
input [3:0] A,B;
output reg C_OUT;
output reg [3:0] S;

wire [3:0] X,Y,C;

assign X = A ^ B;
assign Y = A & B;
assign C[0] = Y[0] | (X[0] & C_IN);

genvar i;
for (i = 1;i < 4;i = i + 1)
    assign C[i] = Y[i] | (X[i] & C[i - 1]);
assign C_OUT = C[3];

assign S[0] = X[0] ^ C_IN;
for (i = 1;i < 4;i = i + 1)
    assign S[i] = X[i] ^ C[i - 1];
endmodule

```

_74HC283_tb.v

```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/26
*/

`timescale 1ns/1ns
module _74HC283_tb;

reg C_IN;
reg [3:0] A,B;
wire C_OUT;
wire [3:0] S;


_74HC283 U0(C_IN,A,B,C_OUT,S);

initial $monitor($time,"C_IN = %b,A = %b,B = %b,C_OUT = %b,S = %b,",C_IN,A,B,C_OUT,S);

initial
begin
// C_IN = 0
    C_IN = 0;
    A = 4'b1101;
    B = 4'b0011;
    #5
    C_IN = 0;
    A = 4'b0000;
    B = 4'b0000;
    #5
    C_IN = 0;
    A = 4'b1111;
    B = 4'b1111;
    #5
// C_IN = 1
    C_IN = 1;
    A = 4'b1011;
    B = 4'b0011;
    #5
    C_IN = 1;
    A = 4'b0000;
    B = 4'b0000;
    #5
// egde test
    C_IN = 1;
    A = 4'b1111;
    B = 4'b1111;
    #5
    $stop;
end
endmodule

```

测试波形

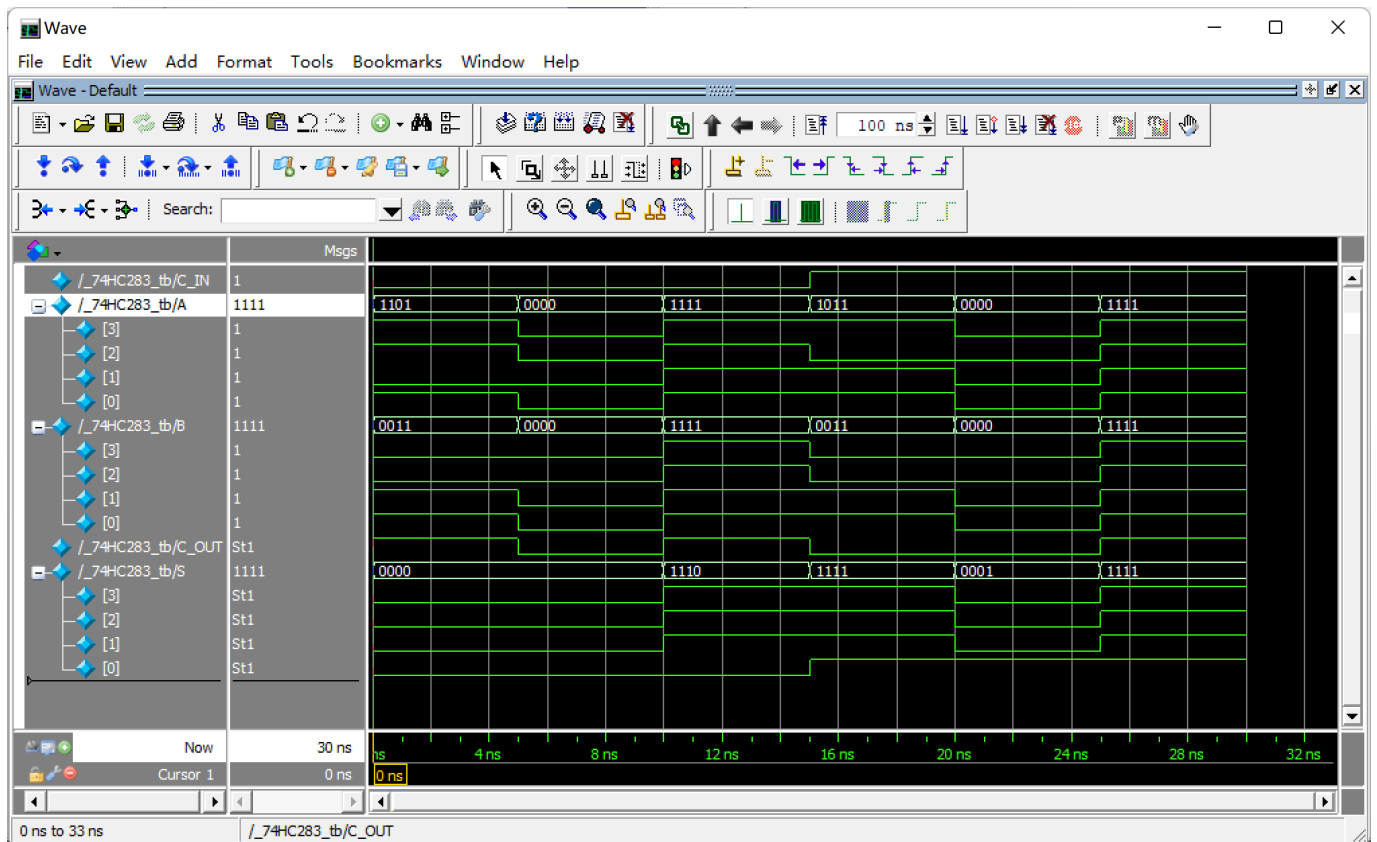

74HC194

_74HC194.v

```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/26
*/

module _74HC194(CR,CP,D_SR,D_SL,S,D_I,Q);
/*
CR: asyn clear
CP: clock signal
D_SR: right shift serial data input
D_SL: left shift serial data input
D_I: parallel data input

S: control signal,
when S == 00,output stays;
    S == 01,output right shift;
    S == 10,output left shift;
    S == 11,sync parallel transponse

Q: output signal

sensitive signal: CP's rising edge or CR's dropping edge
*/
input CR,CP,D_SR,D_SL;
input [1:0] S;
input [3:0] D_I;
output reg [3:0] Q;

always @(posedge CP or negedge CR)
begin
    if (CR == 1) Q <= 4'b0000;
    else
        casex (S[1:0])
            2'b00 : Q <= Q;
            2'b01 : Q <= {Q[2:0],D_SR};
            2'b10 : Q <= {D_SL,Q[3:1]};
            2'b11 : Q <= D_I;
        endcase
    end
endmodule

```

_74HC194_tb.v

```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/26
*/

`timescale 1ns/1ns

module _74HC194_tb;
reg CR,CP,D_SR,D_SL;
reg [1:0] S;
reg [3:0] D_I;
wire [3:0] Q;

_74HC194 U0(CR,CP,D_SR,D_SL,S,D_I,Q);

initial $monitor($time,"D_SR = %b,D_SL = %b,S = %b,D = %b,Q = %b",D_SR,D_SL,S,D_I,Q);

initial
    CP = 0;
    always #5 CP = ~CP;

initial
    begin
// clear
        CR = 1;
        S = 2'b11;
        D_I = 4'b1001;
        D_SR = 1;
        D_SL = 0;
        #20
// set as 1111
        CR = 0;
        S = 2'b11;
        D_I = 4'b1111;
        D_SR = 0;
        D_SL = 0;
        #20
// right shift
        CR = 0;
        S = 2'b01;
        D_I = 4'b1111;
        D_SR = 0;
        D_SL = 1;
        #20
// right shift again
        CR = 0;
        S = 2'b01;
        D_I = 4'b1111;
        D_SR = 1;

```


```

        D_SL = 0;
        #20
    // clear
        CR = 1;
        S = 2'b11;
        D_I = 4'b1001;
        D_SR = 1;
        D_SL = 0;
        #20
    // set as 0000
        CR = 0;
        S = 2'b11;
        D_I = 4'b0000;
        D_SR = 0;
        D_SL = 1;
        #20
    // left shift
        CR = 0;
        S = 2'b10;
        D_I = 4'b0000;
        D_SR = 0;
        D_SL = 1;
        #20
    // left shift again
        CR = 0;
        S = 2'b10;
        D_I = 4'b1111;
        D_SR = 1;
        D_SL = 0;
        #20
    // stay
        CR = 0;
        S = 2'b00;
        D_I = 4'b0000;
        D_SR = 1;
        D_SL = 1;
        #20
        $stop;
    end

endmodule

```

测试波形

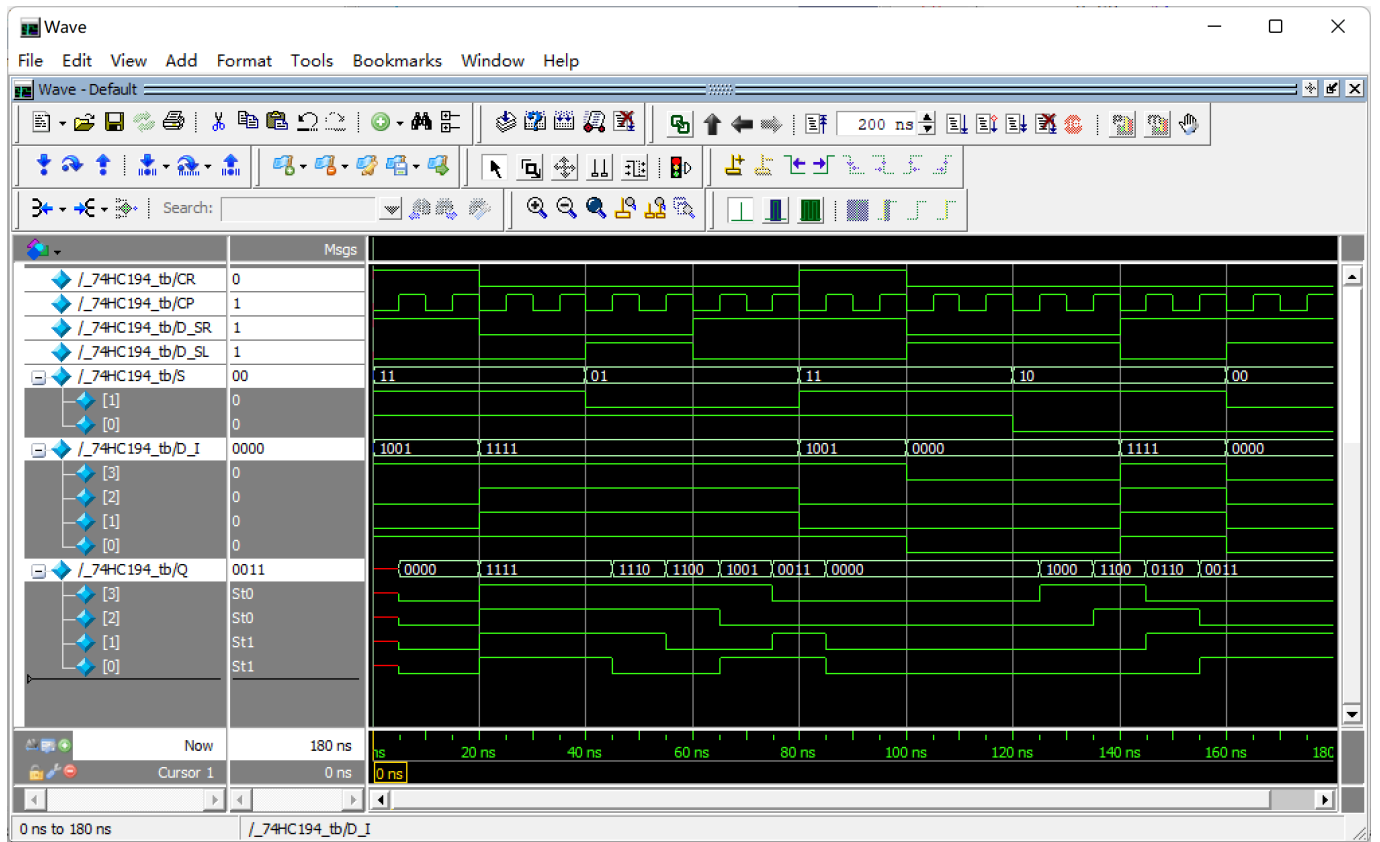

74LVC161

_74LVC161.v

```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/26
*/

module _74LVC161(CR,PE,CEP,CET,CP,D,Q,TC);
/*
CR: clear
PE: preset
CEP,CET: enabled terminal
D: preset data
Q: output
TC: carry bit
*/
input CR,PE,CEP,CET,CP;
input [3:0] D;
output reg [3:0] Q;
output reg TC;

always @(posedge CP or negedge CR)
begin
    if (!CR == 0)
    begin
        Q = 4'b0000;
        TC = 0;
    end
    else
    if (!PE == 0) Q <= D;
    else
        casex({CEP,CET})
            2'b0x : Q <= D;
            2'bx0 :
                begin
                    Q <= D;
                    TC = 0;
                end
            2'b11 :
                begin
                    Q = Q + 1;
                    TC = (Q == 4'b1111);
                end
        endcase
    end
endmodule

```

_74LVC161_tb.v

```

/*
@author Luo Chang
@UID U202113940
@date 2022/11/26
*/

`timescale 1ns/1ns

module _74LVC161_tb;

reg CR,PE,CEP,CET,CP;
reg [3:0] D;
wire [3:0] Q;
wire TC;

_74LVC161 U0(CR,PE,CEP,CET,CP,D,Q,TC);

initial $monitor($time,"CR = %b,PE = %b,CEP = %b,CET = %b,D = %b,Q = %b,TC = %b",CR,PE,CEP,CET,CP,D,Q,TC);

initial
    CP = 0;
    always #5 CP = ~CP;
initial
    begin
//clear
        CR = 1;
        PE = 1;
        CEP = 0;
        CET = 1;
        D = 4'b1101;
        #20
// preset as 1001
        CR = 0;
        PE = 1;
        CEP = 1;
        CET = 1;
        D = 4'b1001;
        #20
// count
        CR = 0;
        PE = 0;
        CEP = 1;
        CET = 1;
        D = 4'b0000;
        #50
// stay
        CR = 0;
        PE = 0;
        CEP = 1;

```


```

    CET = 0;
    #10
// count
    CR = 0;
    PE = 0;
    CEP = 1;
    CET = 1;
    D = 4'b0000;
    #10
//stay and carry bit
    CR = 0;
    PE = 0;
    CEP = 0;
    CET = 1;
    #15
    $stop;

end
endmodule

```

测试波形

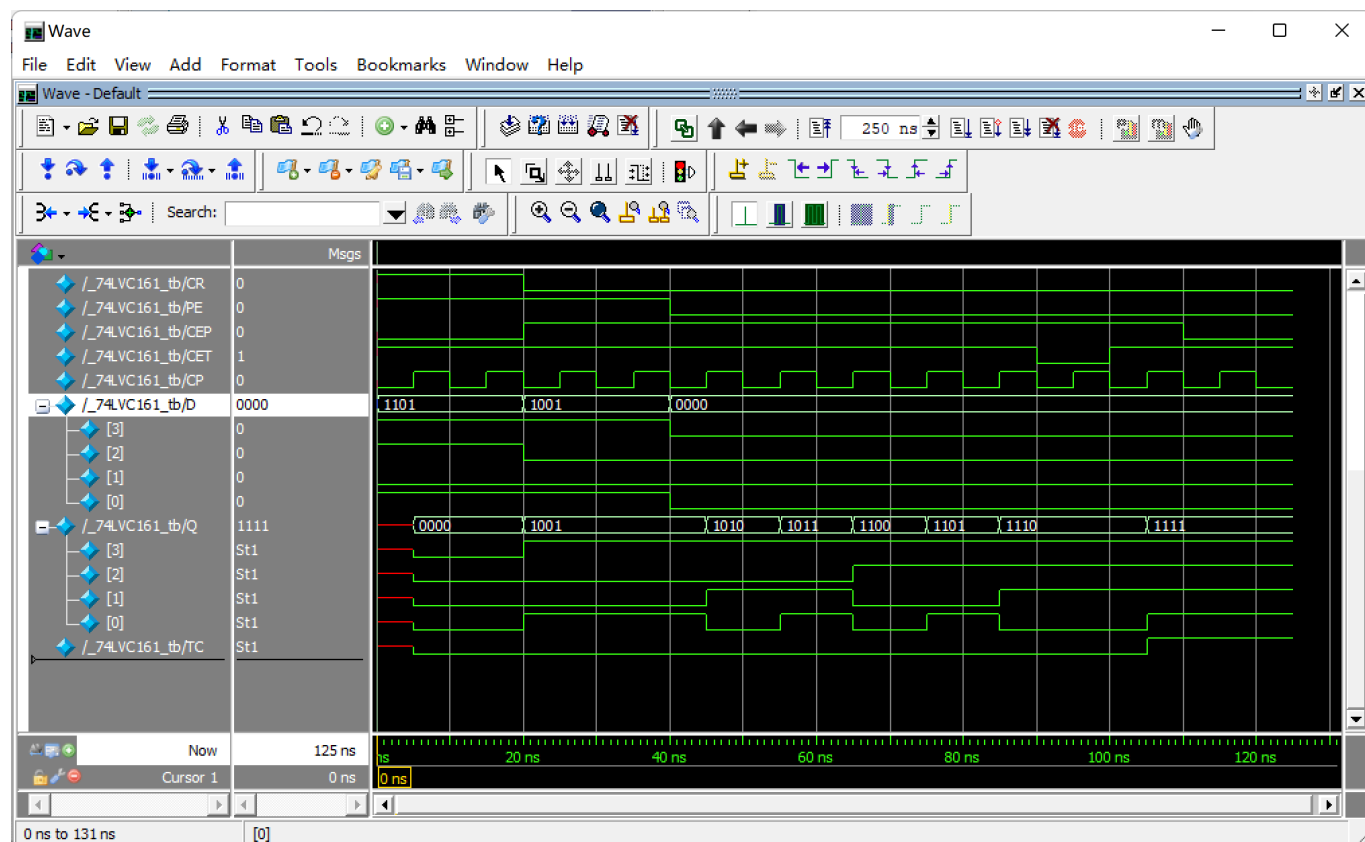

扩展功能

74X139和74X138构建5-32译码器

两片74LS151连接成一个16选1数据选择器

篮球24秒计时器